
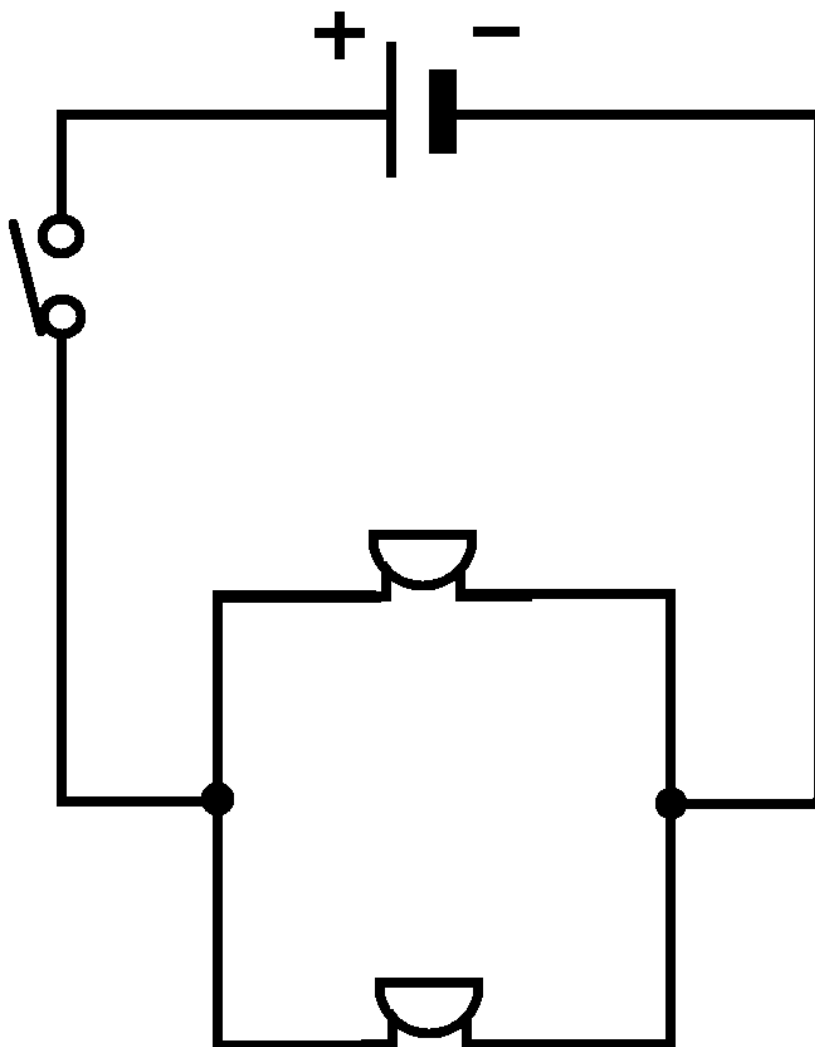



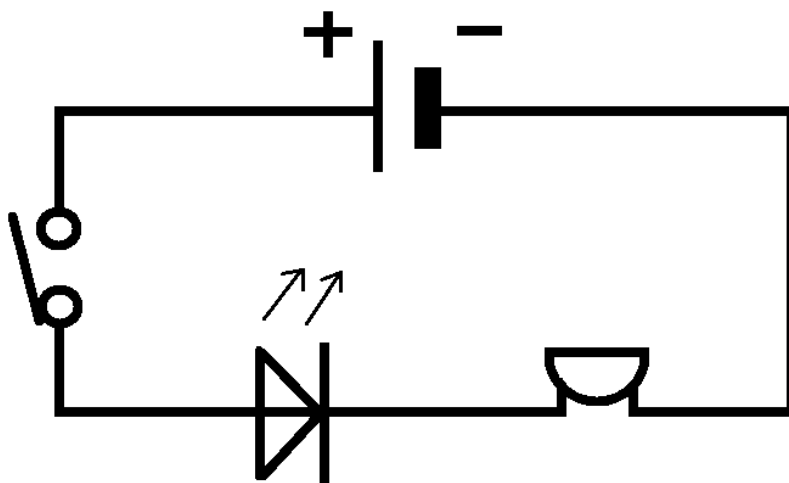


Sériové a paralelní zapojení spotřebičů







Zapojení LED světýlka a obyčejné žárovky

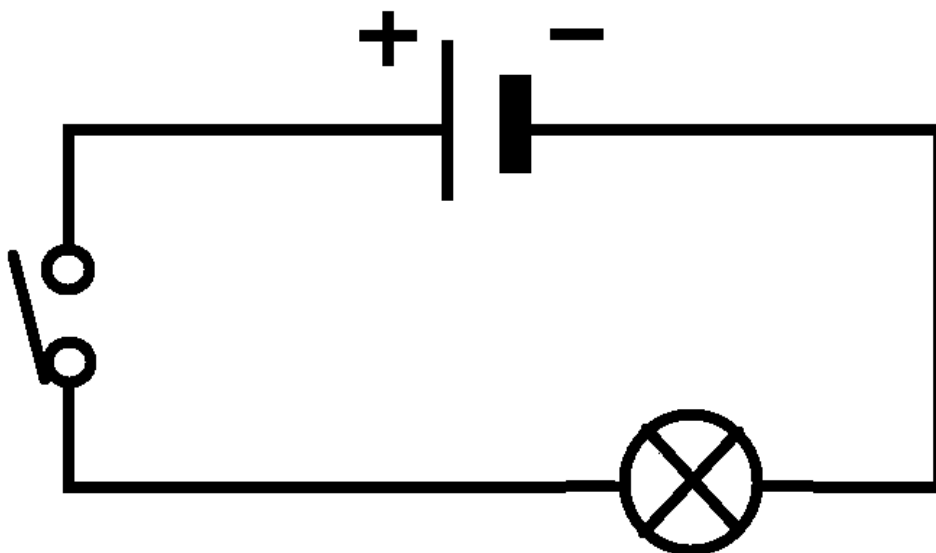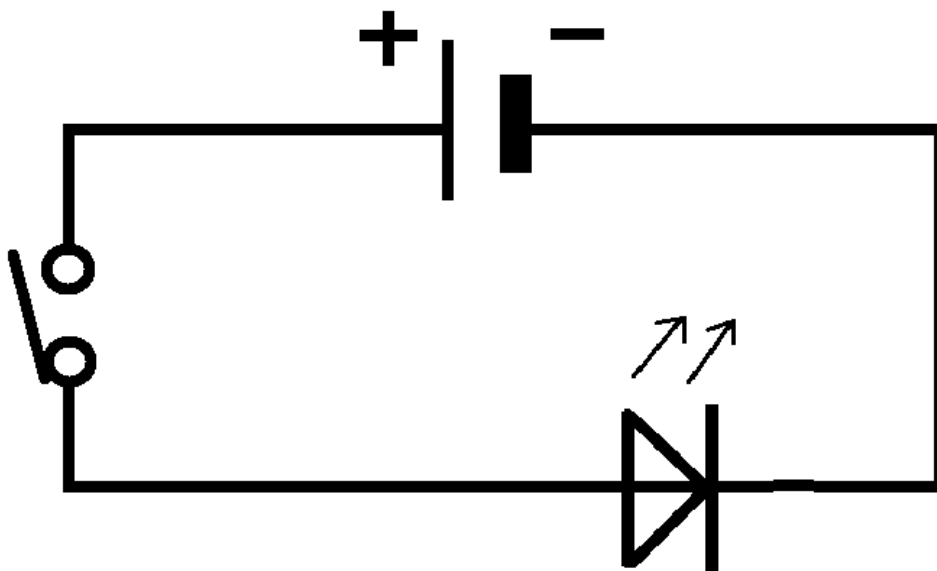



Zapojení elektromotorků

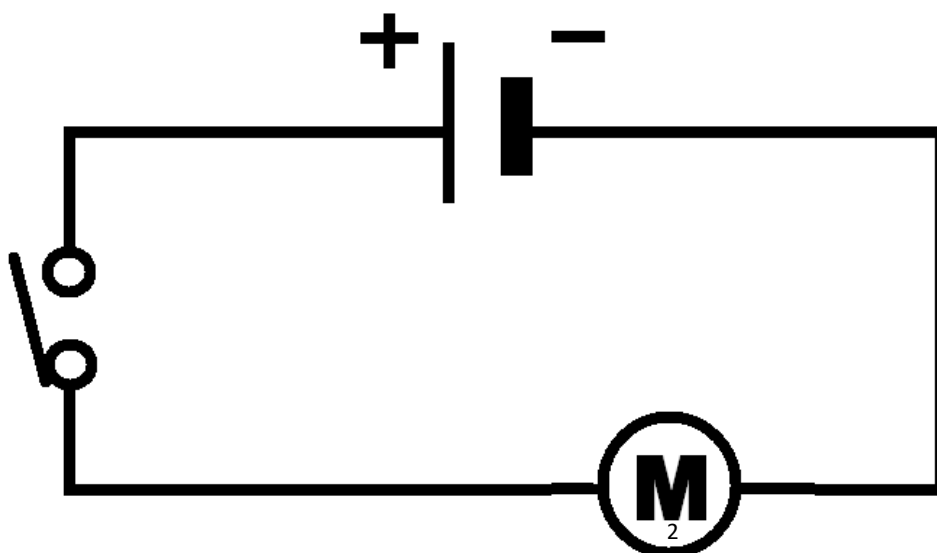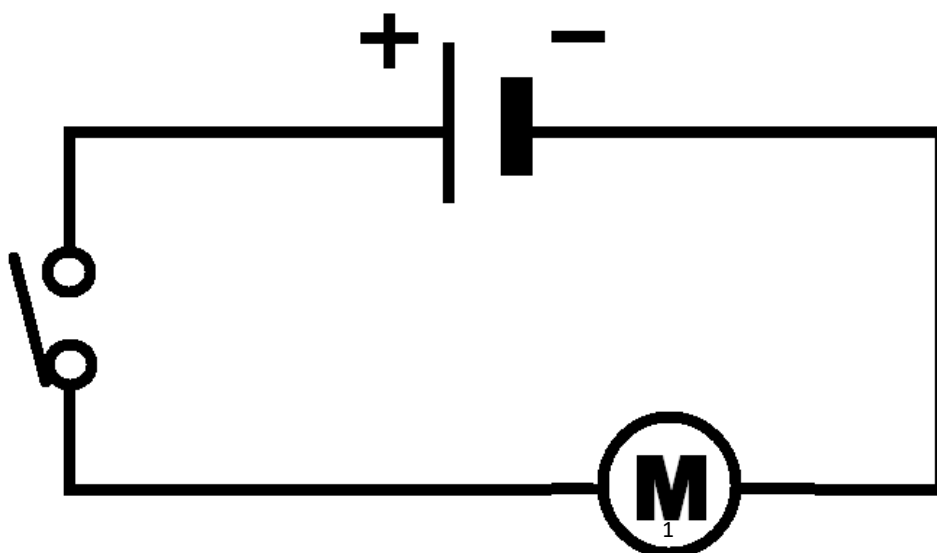



Sériové a paralelní zapojení zdrojů

